

ЛЕКЦИЯ 1

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

-  **Идеологии и открития**
-  **Принципи за реализиране**
-  **Класификация по предназначение**
-  **Класификация по поколения**
-  **Комплексна класификация**
-  **Обща фон Нойманова схема**
-  **Свързващи елементи**

ИДЕОЛОЗИ И ОТКРИТИЯ

-  **1805:** Жозеф Мари Жакар – Франция, стан и перфокарта: 14 000 за 1 знаме.
-  **1810:** Чарлз Бебидж посещава Франция и обмисля създаването на **диференчна машина**, завършена през **1822** г.
-  **1833:** Чарлз Бебидж – Англия, обмисля създаването на **аналитична машина**.
-  **1842:** лекция на **Бебидж** в Италия.
-  **≈1850:** Огъста Едъ графиня на Лъвлейс – Англия, създава **програма за АМ**.
-  **1925:** Ваневар Буш – САЩ, конструира **голям диференциален анализатор** за МИТ.

ИДЕОЛОЗИ (прод.)

-  **1929:** IBM – машина с 4-те действия за Колумбийския университет.
-  **1931:** Конрад Цузе – Германия, Z1 – мех., след **1941:** Z2 и Z3 – релейни.
-  **1940:** Джон Стибитц – AT&T, Бел-I – комплексни числа, **1942:** Бел-II – проверка, **1947:** Бел-V.
-  **1941:** Тюринг и Нюман – Вбр., Колосус.
-  **1939:** Хауърд Айкън – САЩ, МАРК I от **1944** в Харвардския университет за 15 г.
-  **1939–1942:** Джон Атанасов – САЩ (Бълг.), ABC – първи електронен компютър.

ИДЕОЛОЗИ (прод. 2)

-  **1943–1946:** Мокли и Екерт, **ENIAC** (Electronic Numerical Integrator, Analyzer and Computer)
30 тона, 3,05 m × 92,9 m², 18 000 лампи, 1 500 релета, 150 kW.
-  **1945:** Джон фон Нойман – проект **EDVAC**,
1946: отчет в Пенсилванския университет:
 - ① 2-чна бройна система (още при **ABC!**);
 - ② програмата да се съхранява в паметта;
 - ③ достатъчна е само операция събиране.
-  **1949:** Морис Уилкс, **EDSAC** (Electronic Delay Storage Automatic Calculator).
-  **1950:** Мокли, Екерт и Нойман, **EDVAC** (Electronic Discrete Variable Automatic Computer).
-  **1951:** Мокли и Екерт – Спери, **Univac I.**

УСЪВЪРШЕНСТВАНИЯ

-  **1953:** Datatron – Electro Data Corporation, индексни регистри.
-  **1954:** Univac 1103 – Sperry, програмни прекъсвания.
-  **1954:** NORC и 704 – IBM, плаваща запетая.
-  **1956:** Pegasus – Ferranti, РОП.
-  **1958:** 709 – IBM, косвена адресация.
-  **1958:** 709 – IBM, асинхронен вход-изход.
-  **1959:** Atlas – в Манчестерски университет от Ferranti, реализирана е виртуална памет.
-  **≈1960:** Sage – IBM, LARC – Sperry-Univac и D825 – Burroughs, многопроцесорна обработка.
-  **1970:** PDP-11 – DEC, системен стек.

ПРИНЦИПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ

Идеите на Ч. Бебидж за неговата **Аналитична машина** са **тя да получи описание на алгоритъма** за провеждане на изчисленията **и входни данни**, след което сама да извърши всички пресмятания.

За реализация на тези идеи трябва да се отговори на **два въпроса**:

- ① Как ще се **представят числата**?
- ② Как ще се **оперира с тези числа**?

Възможните отговори също са два.

АНАЛОГОВИ КОМПЮТРИ

Числата са универсална мярка за количествените отношения в света.

Следователно, всяка физическа величина с плавно променяща се характеристика може да представя числа: налягане, преместване, напрежение и сила на тока и др.

Операциите се изпълняват с електронни схеми, чиито работни характеристики моделират процеса на изчисление: схема, чието изходящо напрежение е сума на двете входящи – суматор, измерването на напрежението на разреждащ се през резистор кондензатор – e^{-t} и др.

Този принцип дава класа на машините с непрекъснато действие – аналоговите компютри.

ЦИФРОВИ КОМПЮТРИ

- ① Избираме число $p \geq 2$ като основа на ПБС.
- ② Представяме числата чрез техните цифри.
- ③ Моделираме **цифрите** чрез елементи с p устойчиви състояния.
- ④ При $p=2$ трябва да намерим **физическа реализация** на двоичните функции от **функционално пълна система**, чрез които можем да реализираме **операциите**:


НЕ:  , И:   , ИЛИ:   .

НЕ-И (Шефер):   , НЕ-ИЛИ (Пирс):   .

ЛОГИЧЕСКИ ВЕНТИЛИ

логическа 0: $0 \div 0,8 \text{ V}$; логическа 1: $2 \div 5 \text{ V}$.



Логически вентили от транзистори:

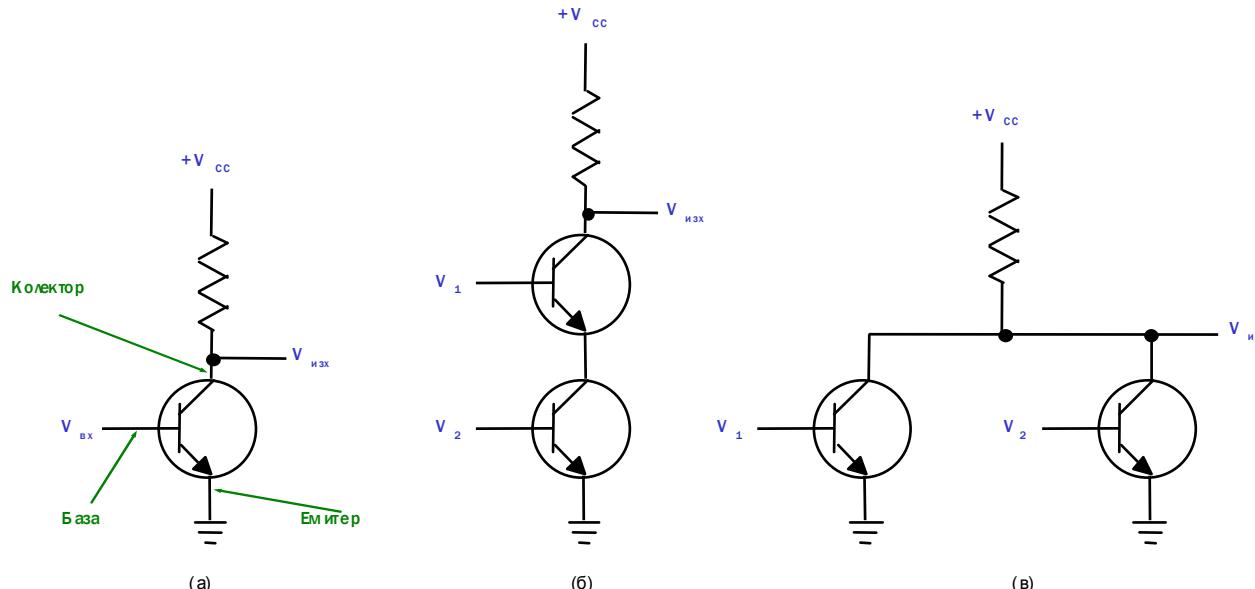

(а) НЕ, (б) НЕ-И, (в) НЕ-ИЛИ.

ЦИФРИ

R-S тригер (помни 1 двоична цифра):

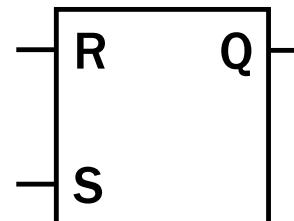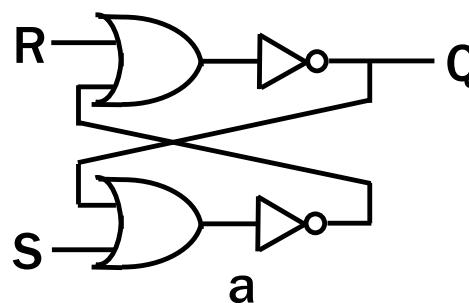


б

| R | S | Q |
|---|---|---------|
| 0 | 0 | старо Q |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | неопр. |

в

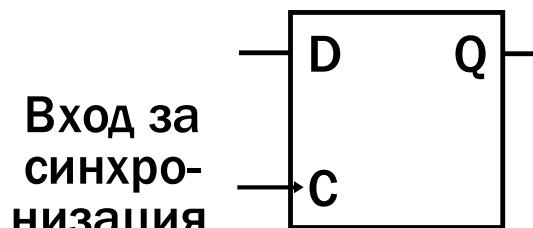D-тригер, сработващ при положителен фронт на импулса за синхронизация



б

| C | D | Q |
|---|---|---------|
| Г | 0 | 0 |
| Г | 1 | 1 |
| 0 | x | старо Q |
| 1 | x | старо Q |

в

(а) схема; (б) означение; (в) таблица на истинност

ЕДНОЦИФРЕН СУМАТОР

| a_i | b_i | $p_{(i-1)}$ | r_i | $P_{(l)}$ |
|-------|-------|-------------|-------|-----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |


Таблица
на истинност

КА - 01

Формули

$$r = \bar{a}\bar{b}p \vee \bar{a}b\bar{p} \vee a\bar{b}\bar{p} \vee abp$$
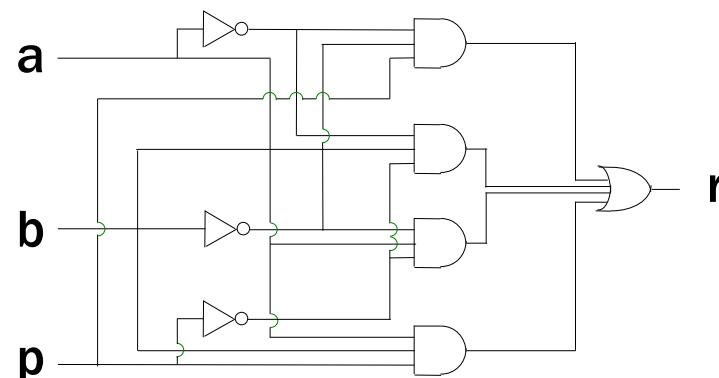
$$P = \bar{a}bp \vee a\bar{b}p \vee ab\bar{p} \vee abp$$





Схема


11/20

СУМАТОРИ

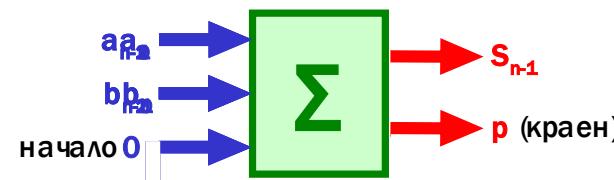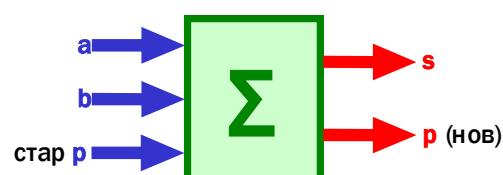От схема, явяваща се **едноцифрен суматор**,
може да бъдат реализирани **два вида
суматори: последователен и паралелен.**



Последователен суматор

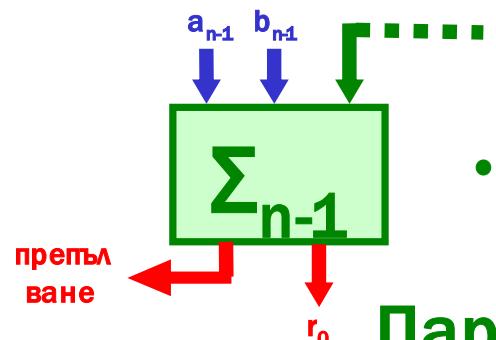

Паралелен

КА - 01

12/20

СРАВНЕНИЕ

АНАЛОГОВИ

- 😊 реални числа.
- 😊 бързи.
- 😊 диференциални уравнения.
- 😊 трудности при вход и изход на данните.
- 😊 неточни резултати.

ЦИФРОВИ

- (с дискретно действие)
- 😊 краен брой числа.
- 😊 препълване.
- 😊 по-бавни изчисления.
- 😊 управлявана точност.
- 😊 удобни за работа.
- 😊 стандартни елементи.

ХИБРИДНИ КОМПЮТРИ

- 😊 Цифрова част организира входа и изхода.
- 😊 Аналогова част извършва пресмятанията.

КЛАСИФИКАЦИЯ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Колко задачи може да решава?

- ① Със **специално** предназначение
(специализирани – от ABC)
- ② С **общо** предназначение
(универсални – от ENIAC)

**Има ли днес специализирани
компютри?**

КЛАСИФИКАЦИЯ ПО ПОКОЛЕНИЯ

Каква е елементната база?

- 0 релета** (до появата на АВС)
- 1 ел. лампи** (от 1942 до края на 50-те)
- 2 транзистори** (1951, \approx 1955–1965)
- 3 ИС с МСрСИ** (\approx 1960, \approx 1965–1980)
- 4 ИС с ГСИ** (\approx 1969, \approx от 1975 до днес)

ВИДИМИ ТЕНДЕНЦИИ

- ① Повишаване на надеждността
 - ② Намаляване на размерите
 - ③ Увеличаване на изч. мощност
 - ④ Намаляване на цената
-

Следствия:


- ① Увеличаване на производството и потреблението
- ② Масово разпространение
- ③ Използване във всички области от живота и от всички хора
- ④ Интегриране със съществуващата съобщителна система

ОБЩА КЛАСИФИКАЦИЯ

Комплексна оценка.


- ① Суперкомпютри
- ② Макрокомпютри (големи машини)
- ③ Миникомпютри (от края на 60-те)
- ④ Микрокомпютри (\approx от 1974)
- ⑤ Персонални (\approx от 1976)
- ⑥ Преносими (\approx от 1987)
- ⑦ Персонални цифрови асистенти

ОБЩА СХЕМА НА ФОН НОЙМАНОВ КОМПУТЕР

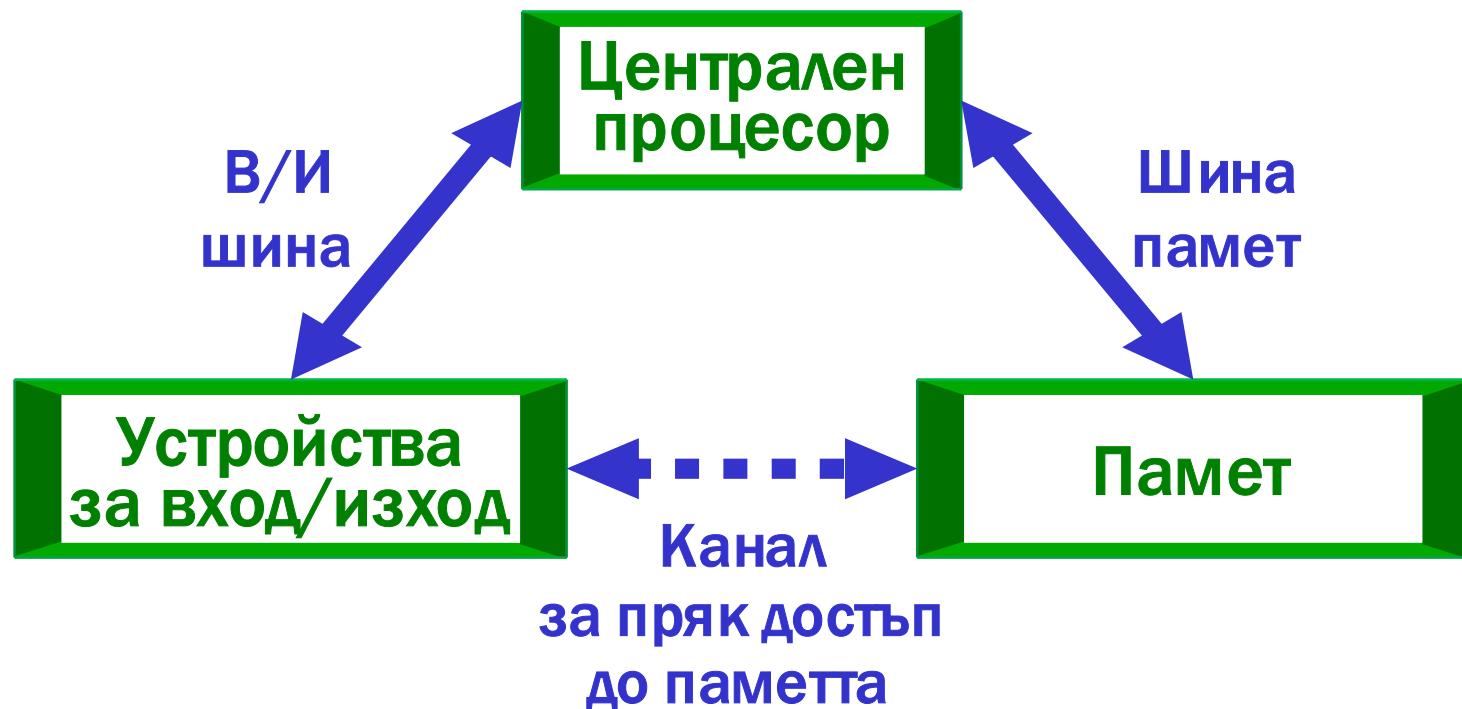

СВЪРЗВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ

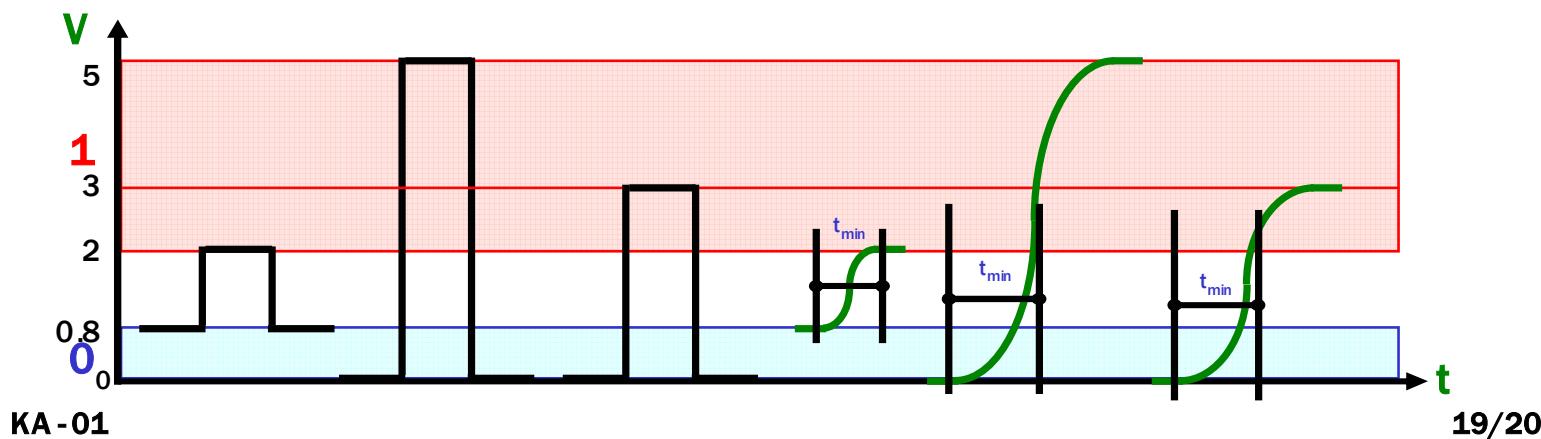- ❶ Компонентите се свързват с 3 вида шини:
 - 💡 адресна – идентификация ($n \rightarrow 2^n$);
 - 💡 даннова – транспорт на данните;
 - 💡 управляваща – команди и заявки.
- ❷ Генератор на синхронизиращи импулси
(тактов генератор, часовник и др.).



**БЛАГОДАРЯ ВИ
ЗА ВНИМАНИЕТО!**

**БЪДЕТЕ С МЕН И В
СЛЕДВАЩАТА ЛЕКЦИЯ,
КОЯТО ЩЕ НИ ОТВЕДЕ
В НЕВЕРОЯТНИЯ СВЯТ НА
ОПЕРАТИВНАТА
ПАМЕТ**